


高校生ものづくりコンテスト
事前講習会

2021.05.12,
ラボ&miyano.

- 実施日時：2021.05.15. 10:00～ 小川工業高校
- 講習会の進め方（ハート面）
 - ① 第21回全日本大会の資料概要
 - ② 入力回路（設計製作回路）
 - * 設計の進め方 } 詳細別紙
 - * 製作 " }
 - ③ 出力回路（制御用回路）
 - * 第21回全日本大会) 差異について
 - * " (9 ")) (それ以前も含む)
 - ④ 制御用及び発光用ハーフコンについて
 - * Pic or Arduino 他
(各校の取り組みについて)
 - ⑤ 出力素子について
 - * 基板内
 - ワイヤード LED (2ヶタ)
 - フルカラーレッド
 - SPI (圧電式サーボ)
 - * 基板外
 - DCモーター
(如ドライバー)
 - ステッピングモーター
(バイポーラ/ユニポーラ)
 - ⑥ 関連する資料等について

① 前課題(例題):(要実のみ)

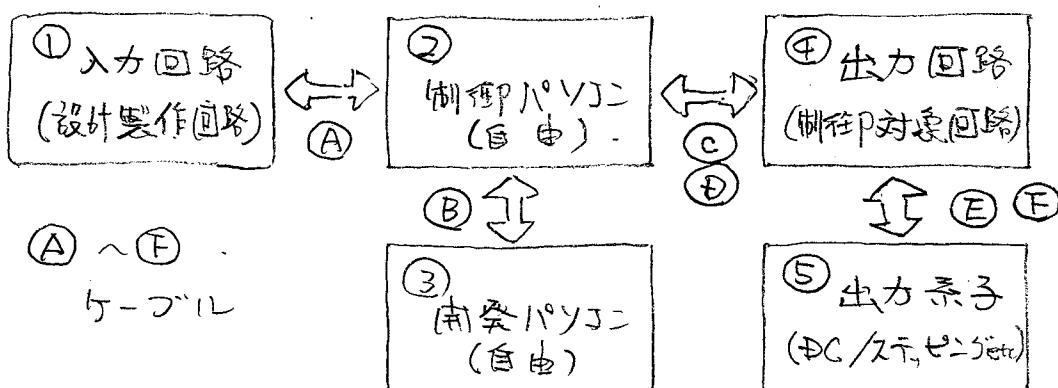① 課題: 図1に示すシステムを構成し、
制御プログラム課題に対応した
動作をする。



② 入力回路(設計製作回路)

* 設計仕様に基づき、支給された部品を用いて

・入力回路基板を設計・製作する。

(1) 電源: ①入力回路の電源は ②制御パソコンより ケーブル A を通じ供給する。

(2) 使用部品: コネクタ、スイッチ、セニサ、
ボリューム等とする。(当日支給)

(3) 基板: サニハヤト ICB-293 を使用。

(4) その他: 第2回全国大会に準じる。

講習会資料

2021.05.15.

小川工業高校

○ 当日課題(例題)

入力回路(設計製作回路)課題.

① 設計仕様について

② 支給部品について


① 設計仕様

- 電源(5V): 制御用ハーフコニより供給.
- 制御用ハーフコニとの接続: CN1へ A5-FIL.
(CN1: 10Pin BOX型コネクタ)
- デジタル信号: 3系統(フォトセンサ、トグル・スイッチ)
- マクロス信号: 1系統(ボリューム 約0~5V)
- 使用部品: 別紙支給部品を参照.

○ 接続と動作

Pin	名稱	部品	条件1	条件2	備考
1	VCC	5V	—	—	
3	PS1	フォト センサ	透過 Lo.	遮光 Hi.	
5	SW1	トグル スイッチ	上側 Lo.	下側 Hi.	
7	SW2	スイッチ スイッチ	放置 Hi.	押下げ Lo.	
9	VR1	ボリューム	左回り 約0V	右回り 約5V	* 中央(スライダー) (ミニスイッチに抵抗直列)
10	GND	0V	—	—	

* 注 VR1

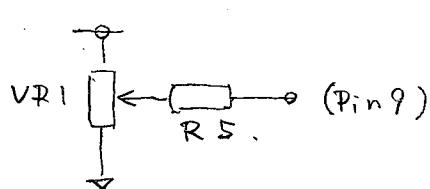

資料(3)

講習会資料

2021.05.15.

小川工業高校



② 支給部品 (例題)

* 設計開始前に確認をする

No	記号	部品名	数量	チップ	備考
1	-	ユニバーサル基板	1		サニハヤトICB-293
2	CN1	コネクター	1		10Pin BOX
3	PS1	フォトセニサ	1		オムロン SX1088
4	SW1	トグルスイッチ	1		
5	SW2	タクトスイッチ	1		
6	VR1	ポリ2-6 10kΩ	1		
7	R1	抵抗 390Ω	1		
8	R2~4	" 10kΩ	3		
9	R5	" 5.1kΩ	1		
10	-	すばりキ線(はがた)	-		


(CN1)

10Pin BOX

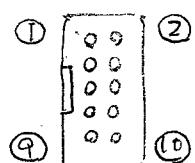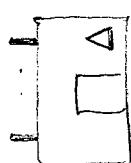

(PS1)




TOP VIEW

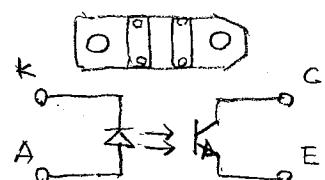



(SW1)

(SW2)


(VR1)

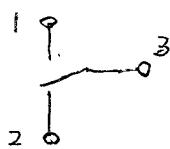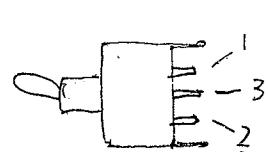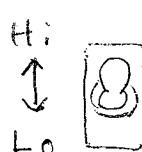

±12V LO

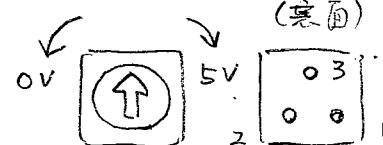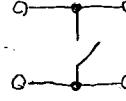


(裏面)

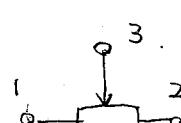


資料(4)

(3) 入力回路設計 (例題)


・回路設計 (競技後提出)

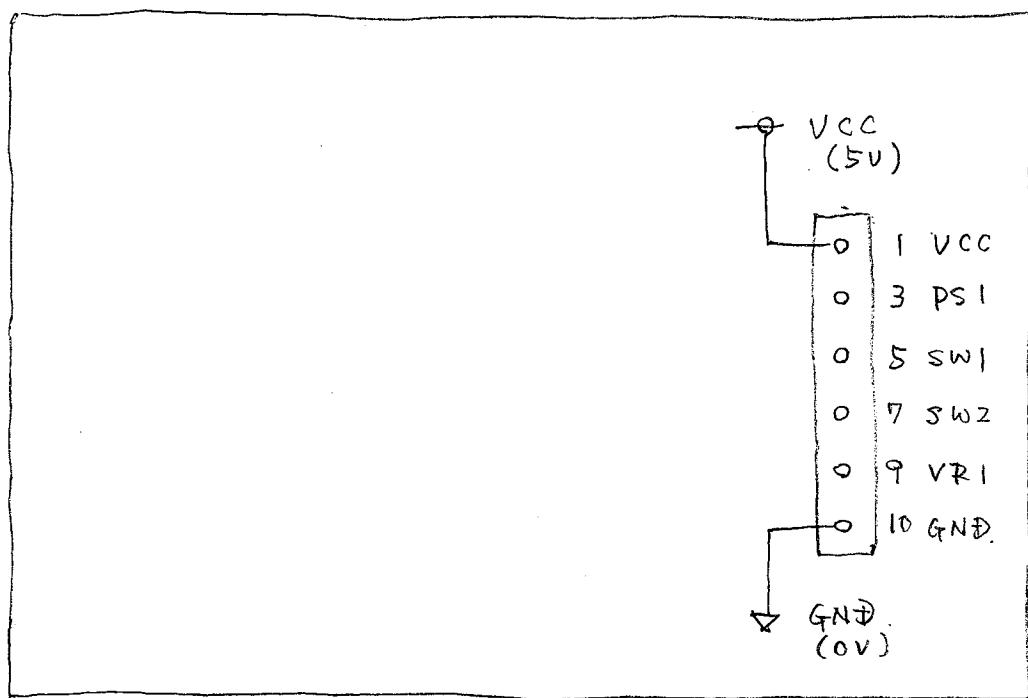

・部品配置及び配線 (記入は任意)

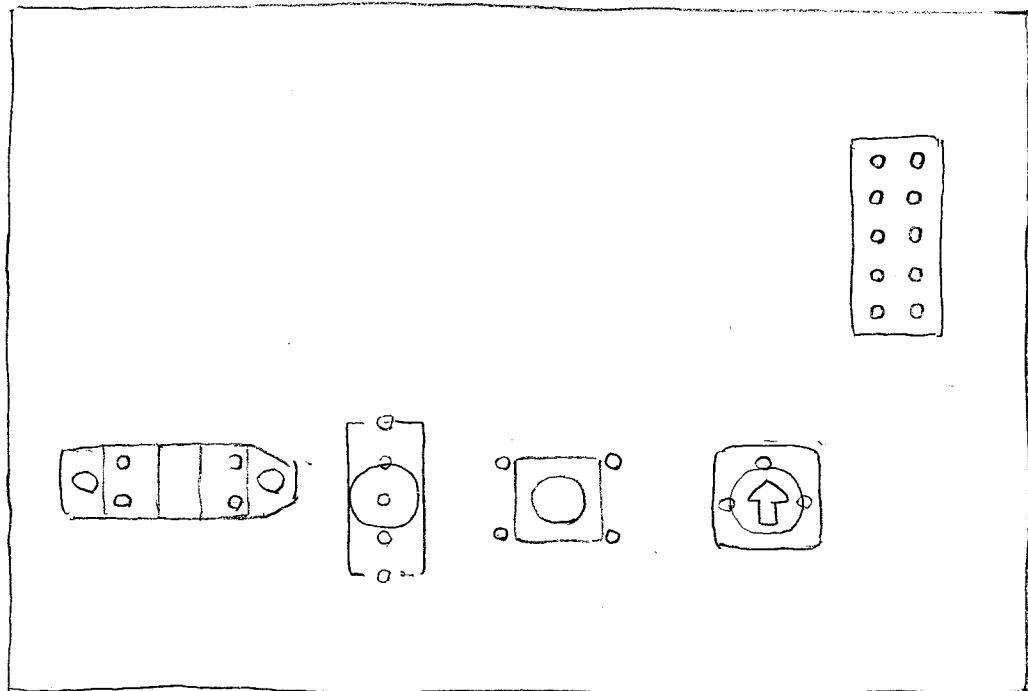

。入力回路(はんだ面の配線)

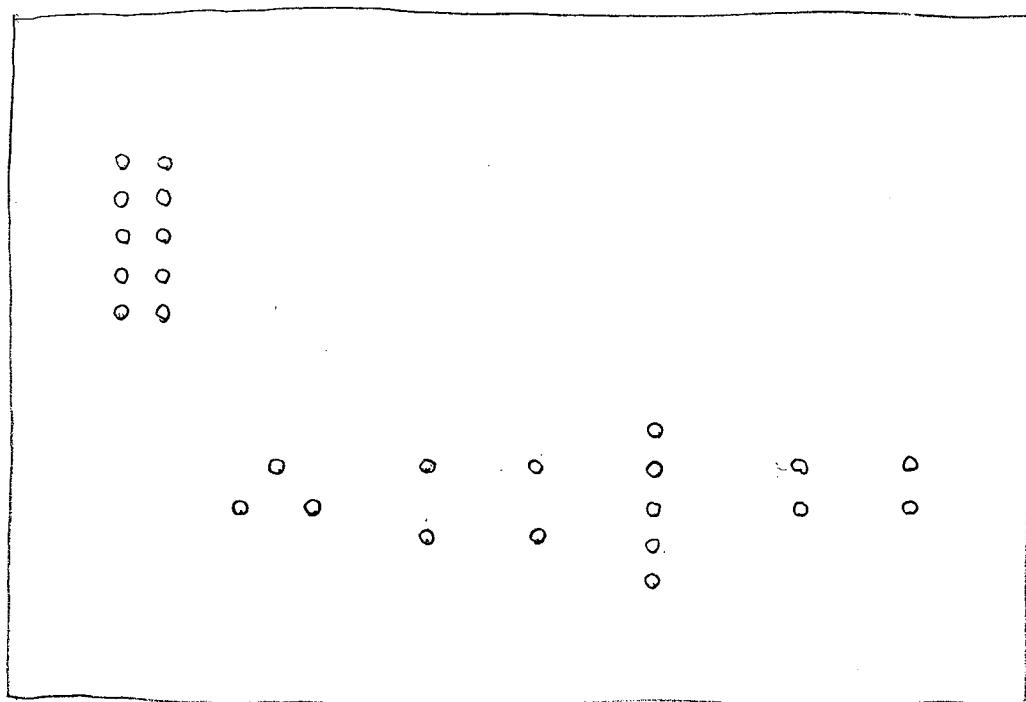

(資料6)